



C.P. 16 – 162, 062510 – BUCUREŞTI

tel. 021.4113617, fax 021.4114280

e-mail: office@matrixrom.ro, www.matrixrom.ro

Electronica de putere. Partea I

Capitolul 1. Regimul de comutatie electronica si caracterizarea comutatoarelor electronice

- 1.1 Definirea comutatiei electronice si a comutatoarelor
- 1.2 Clasificarea dispozitivelor comutatoare de putere
- 1.3 Functionarea in comutatie a diodelor semiconductoare
- 1.4 Functionarea in comutatie a tranzistoarelor bipolare
- 1.5 Functionarea in comutatie a tranzistoarelor unipolare
- 1.6 Functionarea in comutatie a tiristoarelor
- 1.7 Gruparea dispozitivelor semiconductoare de putere

Capitolul 2. Converteoare curent alternativ - curent continuu

- 2.1 Consideratii privind convertoarele CA-CC
- 2.2 Redresoare semiunda (monoalternanta) cu sarcina rezistiva
- 2.3 Redresoare unda completa (dubla alternanta) cu sarcina activa
- 2.4 Circuite de filtrare din convertoarele CA-CC
- 2.5 Caracterizare functionala pentru cazuri particulare de redresoare

Capitolul 3. Converteoare curent continuu - curent continuu

- 3.1 Consideratii privind sursele de curent continuu,cu functionare in regim de comutatie
- 3.2 Scheme principale pentru convertoare CC-CC

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

ANEXE

Anexa 1 Calcule de proiectare pentru transformator de retea monofazat

Anexa 2 Calcule de proiectare pentru transformator de sudura monofazat